

Ham yibei 11/17/10 123


Problem 1. 1)  $I(t) = q(t)dt = 20\pi \cos(2\pi t) \text{ mA}$

$$P(t) = U(t) \cdot I(t) = 2 \sin(2\pi t) \cdot 20\pi \cos(2\pi t) \times 10^{-6}$$

$$= 2\pi \times 10^{-5} \sin(4\pi t) \text{ W}$$

$$\Rightarrow E = \left| \int P(t) dt \right| = 2\pi \times 10^{-5} \left| \int_0^1 \sin(4\pi t) dt \right| = 2\pi \times 10^{-5} \left| \cos(4\pi t) \cdot \frac{1}{4\pi} \right|_0^1 = 0$$

Problem 2.

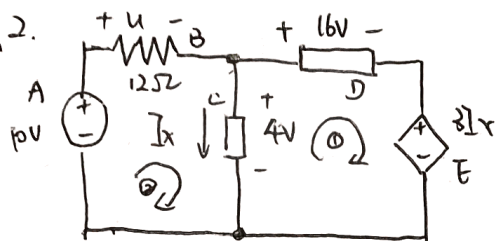

1) for loop 1:

$$-4V + 16V + 3Ix = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Ix = -4A \\ U = 6V \end{cases}$$

for loop 2:

$$-10V + U + 4V = 0$$

$$1) \text{ for A: } P_A = U_A \cdot I_A = U_A \cdot I_B = -U_A \cdot \frac{U_B}{R_B} = 10V \times \frac{6V}{12\Omega} = -5W$$


$$\text{for B: } P_B = U_B \cdot I_B = U_B \cdot \frac{U_B}{R_B} = \frac{(6V)^2}{12\Omega} = -3W$$

$$\text{for C: } P_C = I_C \cdot U_C = -4A \cdot 4V = -16W$$

$$\text{for D: } P_D = -U_D \cdot I_D = -16V \times (-I_C + I_B) =$$

$$\text{for E: } P_E = U_E \cdot I_E = U_E \cdot I_D =$$

Problem 3.

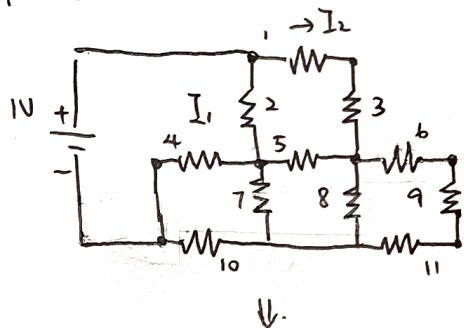

1) nodes: 8

meshes: 3

branches: 12.

loops: 19.

$$R_{a1} = \frac{2 \times 1}{2+1+1} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$R_{a2} = \frac{1 \times 1}{1+1+1} = \frac{1}{3} \Omega$$

$$R_{b1} = \frac{1 \times 1}{2+1+1} = \frac{1}{4} \Omega$$

$$R_{b2} = \frac{1 \times 1}{1+1+1} = \frac{1}{3} \Omega$$

$$R_{c1} = \frac{2 \times 1}{2+1+1} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$R_{c2} = \frac{1 \times 1}{1+1+1} = \frac{1}{3} \Omega$$

$$a_1 \cap b_1 \cap c_1 \cap b_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{19}{12} \Omega$$

$$b_1 \cap b_2 = \frac{7}{12} \Omega$$

$$A \cup B = \frac{7}{12} \Omega$$

$$\Rightarrow R = a_1 \cap (A \cup B) \cap c_2 = \frac{19}{104} = 1.26 \Omega$$

